

计算机体系结构实验课程第二次实验报告

实验名称	多周期 CPU			班级	李雨森班
学生姓名	姚知言	学号	2211290	指导老师	董前琨
实验地点	实验楼 A306		实验时间	2024 年 9 月 9 日	

1、实验目的

在单周期 CPU 实验完成的提前下，理解多周期的概念。

熟悉并掌握多周期 CPU 的原理和设计。

进一步提升运用 verilog 语言进行电路设计的能力。

为后续实现流水线 cpu 的课程设计打下基础

2、实验内容说明

复习单周期 CPU 的实验内容，归纳常用的 MIPS 指令，确定自己准备实现的 MIPS 指令，对其进行分析；

依据自己设计中实现的指令，编写一段不少于 40 行的汇编程序，要求包含所有实现的指令；

认真学习多周期的概念，了解流水线的概念，明白划分为多周期的意义；

认真学习 CPU 各模块的功能，确认模块的划分。设计本次实验的方案，画出实验方案的设计框图；

确定设计与 FPGA 板上交互的接口，画出包含外围模块的整体设计框图；

确认多周期 CPU 的设计框图的正确性；

编写 verilog 代码，将表 8.2 中自己编写的汇编程序翻译为二进制，以 coe 文件的方式初始化到指令 ROM 中；


对该模块进行仿真，得出正确的波形，截图作为实验报告结果一项的材料；


完成调用多周期 CPU 的外围模块的设计，并编写代码；

对代码进行综合布局布线下载到实验箱里 FPGA 板上，进行上板验证。

实验结束后，需按照规定的格式完成实验报告的撰写。


3、实验原理图

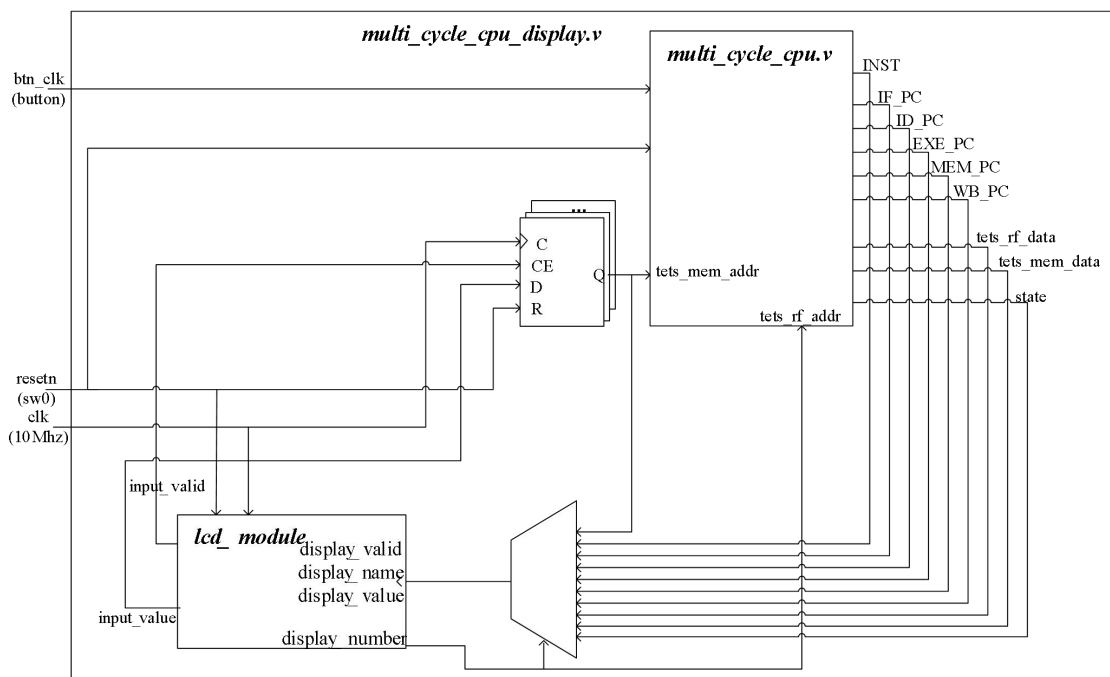

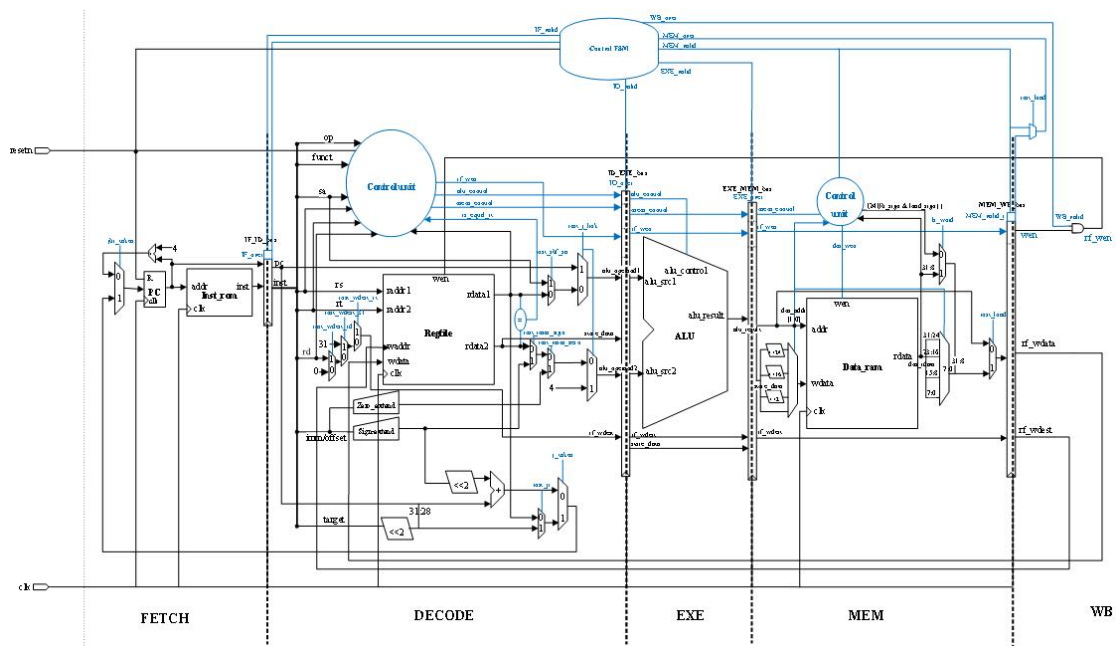

4、实验步骤

(1) 代码修改

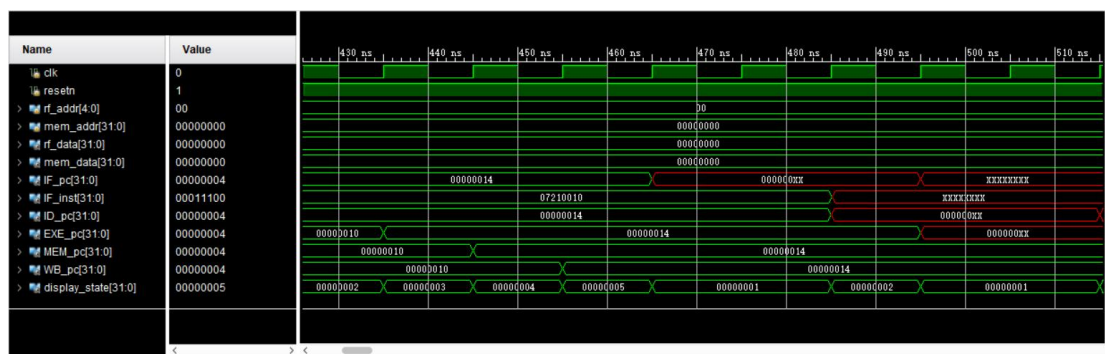

通过会仿真结果观察，很容易发现在执行第 0x14 的语句后，取指发生了一些问题，也就是在执行 `bgez $25, #16` 跳转后，CPU 应当从译码阶段返回取指阶段。

观察源代码，可以发现其他四条总线都通过触发器保存在了寄存器中，想到可能是总线的保存存在问题，于是想到设置一个 `jbr_bus_r`，通过 `jbr_bus_r <= jbr_bus` 维护。

重新仿真，此时全部仿真都变绿了，但是发现在 0x14 之后就变成了 0x18，并没有进行跳转，意识到触发器的保存会慢一个周期，因此需要一个办法等待指令到达后再在 `fetch` 中读取。


此时，注意到原本的图中 `fetch` 阶段是经过两个时钟周期的，想到可以借鉴这个设计，将 `decode` 也改为两个周期，并将触发器的存储改在 `ID_valid` 阶段（`ID_over` 比 `ID_valid` 慢一个时钟周期），这样就可以完成触发器的更新了。

```
//decode.v
always @(posedge clk)
begin
    ID_over <= ID_valid;
end
```

（此时还需要为 `decode.v` 增加一个输入参数 `clk`，并在 `multi_cycle_cpu` 中同步进行模块调用的修改，否则将会缺少时钟周期的参数报错）

```
//multi_cycle_cpu.v
always @(posedge clk)
if(ID_valid)
begin
jbr_bus_r <= jbr_bus;
end
```

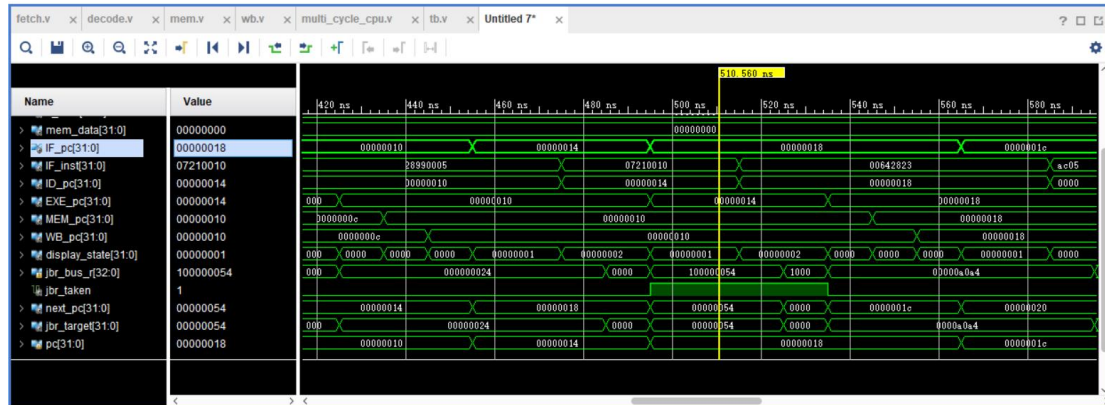此时仍然不能实现预期结果，观察下图 pc, jbr_target 结果可以发现，jbr_target 看起来没什么问题，但是 pc 却没有得到更新，意识到更新 pc 的时间可能存在问题。




```
//fetch.v
always @(posedge clk)    // PC 程序计数器
begin
if (!resetn)
begin
pc <= `STARTADDR; // 复位，取程序起始地址
end
else if (next_fetch)
begin
pc <= next_pc;    // 不复位，取新指令
end
end
end
```

从中可以发现，设置合理的 next_fetch 是解决问题的关键。

起初设想，将 next_fetch 去掉，直接在 IF 阶段开始的时候（第一次失败分析原因后，还为 jbr 总线增加了 resetn 初始值）读取指令，但是引发了更严重的问题（主要是对于经过 5 个阶段后跳转的指令出现了问题）。

后放弃该设想，转而调整 next 的判定条件，然而无论是将 ID_over 调整为 ID_valid 还是保持不变，都无法在规定时间内完成更新。

```
assign next_fetch = (state==DECODE & ID_over & jbr_not_link )
| (state==WB & WB_over);
```

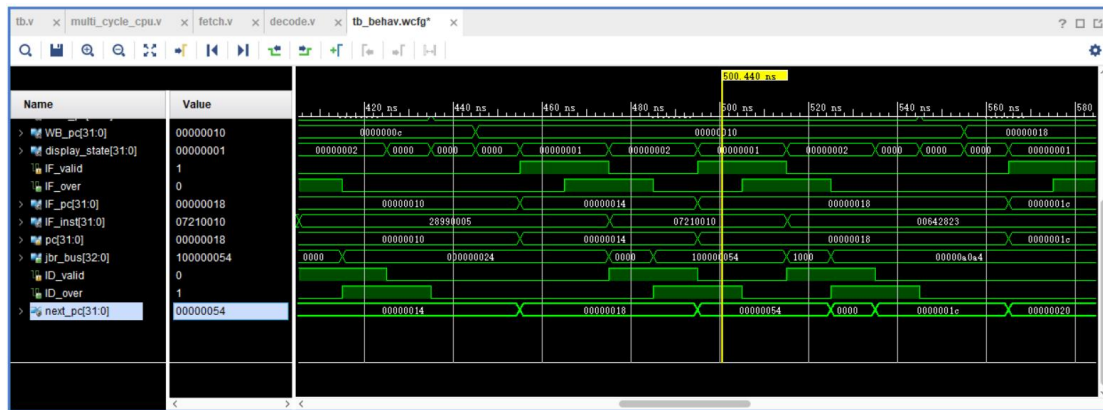

从图中可以看到，虽然 next_pc 能及时完成更新，但始终慢上一个始终周期，这是 0x18 已经进入取指阶段了，并不合理。

最终想到，如果不使用寄存器而使用 wire 完成更新，就不存在这个问题了，于是删除 jbr_bus_r，回调传入 fetch 的参数。（可能另一种解决方案是把 decode 改为 3 周期保障更新，但没有必要）



由此，next_pc 可以和 ID_over 在同一时间周期完成更新，保证了 PC 在取指之前的顺利更新，完成修改。

修改的全部代码如下：

```
//decode.v
`timescale 1ns / 1ps
module decode(                                     // 译码级
    input                clk,
    input                ID_valid,    // 译码级有效信号
    input    [ 63:0] IF_ID_bus_r, // IF->ID 总线
    input    [ 31:0] rs_value,    // 第一源操作数值
    input    [ 31:0] rt_value,    // 第二源操作数值
    output   [ 4:0] rs,           // 第一源操作数地址
    output   [ 4:0] rt,           // 第二源操作数地址
    output   [ 32:0] jbr_bus,     // 跳转总线
    output                jbr_not_link, // 指令为跳转分支指令,且非 link 类指令
    output    reg    ID_over,    // ID 模块执行完成
    //增加一拍时延, 保证数据传输
    output   [149:0] ID_EXE_bus, // ID->EXE 总线
```

```

//展示 PC
output      [ 31:0] ID_pc
);
.....
//-----{ID 执行完成}begin
//为保证数据传输，需要 ID 是两周期的
always @(posedge clk)
begin
    ID_over <= ID_valid;
end
//-----{ID 执行完成}end
.....
endmodule

```

(2) 指令 ROM 中指令执行过程分析
为区别原有注释，个人分析标蓝处理。


```

//multi_cycle_cpu.v
inst_rom inst_rom_module(           // 指令存储器
    .clka      (clk                  ), // I, 1, 时钟
    .addra      (inst_addr[9:2]), // I, 8, 指令地址
    .douta      (inst                ) // O, 32, 指令
);

```

这里是指令 ROM 在上层模块 multi_cycle_cpu 中的调用，可以看出指令 ROM 读入的共有两个参数，clk 时钟不必多说，addra 读取的值 inst_addr[9:2]指令地址，输出 douta 为 inst 指令。

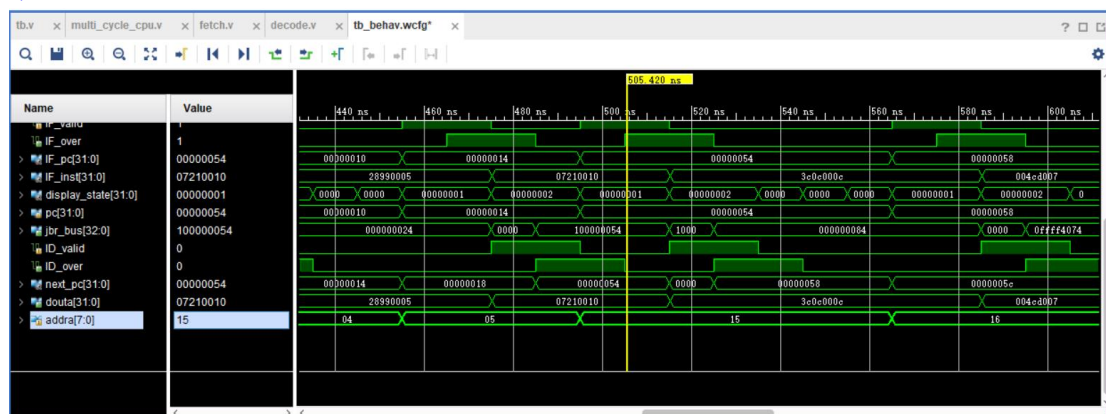到这里，其实已经较为明确了，由于一条指令的长度是 4 个字节，读取 inst_addr[9:2]即去掉后两位，对应的位置刚好是设计的.coe 文件的行数，对应行数的指令返回输出就可以了。



对应 display_state 来说,我们可以发现每一次 addra 的更新时间都是 IF 阶段开始的时刻,和 PC 的更新时间是同步的,具体 PC 的更新时间也就是上一部分中提到了 next_fetch 的位置,在 IF 的前一个时钟周期开始,刚好在 IF 开始的时候完成更新,而对应的 douta 的更新时间是每次 IF 结束 ID 开始的时候。

也正是因为 rom 取指需要有一拍的时钟周期时延,取指阶段才需要 2 拍的时间。

```

//fetch.v

```

```

module fetch(                                // 取指级
    input          clk,                      // 时钟
    input          resetn,                   // 复位信号，低电平有效
    input          IF_valid,                // 取指级有效信号
    input          next_fetch,              // 取下一条指令，用来锁存 PC 值
    input          [31:0] inst,              // inst_rom 取出的指令
    input          [32:0] jbr_bus,          // 跳转总线
    output         [31:0] inst_addr,        // 发往 inst_rom 的取指地址
    output         reg IF_over,              // IF 模块执行完成
    output         [63:0] IF_ID_bus,        // IF->ID 总线
    //展示 PC 和取出的指令
    output         [31:0] IF_pc,
    output         [31:0] IF_inst
);

```

简单观察以下 `fetch` 的输入输出，`fetch` 的输出 `inst_addr` 对应的就是发往 `rom` 的取指地址，而最后输出的 `IF_PC` 和它也没有任何差别，从赋值语句中就可以看出来。

```
//fetch.v
```

```
assign inst_addr = pc;
```

```
.....
```


```
assign IF_pc = pc;
```

```
assign IF_inst = inst;
```


而 `fetch` 阶段最终返回的 `IF_inst`，也就是指令 `ROM` 的返回结果。

总的来说，`fetch` 把 `pc` 参数带给指令 `ROM`，`ROM` 去掉后两位后存储文件 `.coe` 中找到对应的指令，最终再给到取指阶段打包。

5、实验结果分析

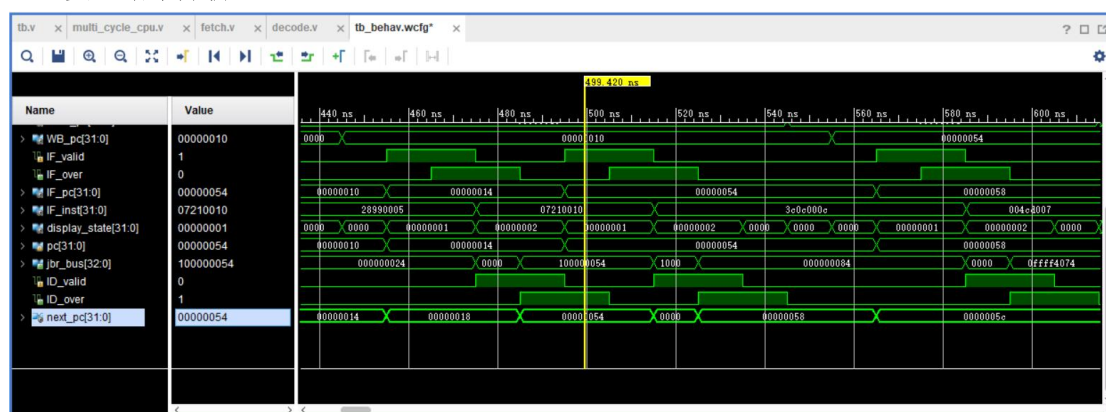

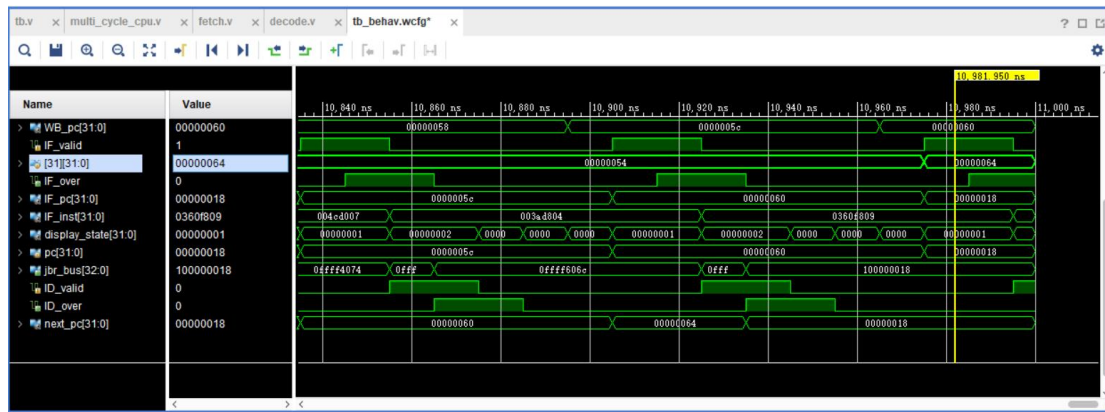在 0x14 执行 2 周期后顺利跳转到 0x54。0x14 的指令是 `bgez $25, #16`，此时 `$25` 的值是 1，大于等于 0，向后跳转 16 个，刚好是 0x54，完成了修改。



程序在 11000ns 中已经运行多轮，并没有发生崩溃。而且图中 0x60 的指令应该为 jalr \$27，实现效果是跳转到寄存器\$27 的数值（18H），完成了该操作（说明之前的修改并没有影响 5 周期跳转的实现）。同时查看图中高亮部分，可以发现\$31 确实被修改为 0x64。

6、总结感想

在这次实验中，我完成了多周期 CPU 的理解，并进行了 Bug 的修复以及 rom 指令的介绍等。虽然在 bug 的修复上走了一些弯路，然后发现最终实际需要修改的代码量如此之少，但是在此过程中，我也更加对多周期 CPU 加深了一些理解。完成实验后我也曾设想过是否可以仅对这一种特殊指令增加时延，但考虑到后期将要实现流水线 CPU，无论如何都是要迁就最长时间的阶段的，似乎纠结于这个问题的意义并不是很大。

无论如何，这次实验让我深刻熟悉了多周期 CPU 的架构，也为后续实验打下良好的基础。

注意： 1、班级用任课老师姓名表示。

2、实验报告提交的文件名为“学号_姓名_组成原理第一次实验.pdf”，注意要导出成 pdf 文件。